

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π/2008)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κλάδος-Ειδικότητες:

ΠΕ 12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ **ΠΡΩΤΗ** ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γνωστικό αντικείμενο
Κυριακή 14-6-2009

Το ακόλουθο **ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ** περιλαμβάνει συνολικά τρία μαθήματα (Α – Γ). Να απαντήσετε με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε όλες τις ερωτήσεις του υποχρεωτικού μαθήματος **Α** (Ηλεκτρονικά) και σε όλες τις ερωτήσεις ενός δεύτερου μαθήματος το οποίο θα επιλέξετε μεταξύ των **Β** και **Γ** (Β. Επικοινωνίες ή Γ. Δίκτυα Η/Υ). Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό **ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ**. Μην παραλείψετε στη θέση «ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» του ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ σας ΦΥΛΛΟΥ να σημειώσετε κατάλληλα το γράμμα-κωδικό (**Β** ή **Γ**) που αντιστοιχεί στο μάθημα επιλογής που διαλέξατε.

Τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα είναι **βαθμολογικά ισοδύναμα** και καθένα βαθμολογείται με **άριστα το 100**. Ισοδύναμες είναι μεταξύ τους και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι καθεμία από τις ερωτήσεις των μαθημάτων Α – Γ συμμετέχει στο βαθμό του αντίστοιχου μαθήματος ως εξής: με **4 μονάδες** ($^{100}/_{25}$) καθεμία από τις 25 ερωτήσεις των **Ηλεκτρονικών**, με **2,5 μονάδες** ($^{100}/_{40}$) καθεμία από τις 40 ερωτήσεις των **Επικοινωνιών** και με **3 $\frac{1}{3}$ μονάδες** ($^{100}/_{30}$) καθεμία από τις 30 ερωτήσεις των **Δικτύων Η/Υ**. Οι βαθμολογικές αυτές αξίες, αν αναχθούν σε επίπεδο θεματικής ενότητας, διαμορφώνονται σε: **2 μονάδες** ανά ερώτηση **Ηλεκτρονικών**, **1 $\frac{1}{4}$ μονάδες** ανά ερώτηση **Επικοινωνιών** και **1 $\frac{2}{3}$ μονάδες** ανά ερώτηση **Δικτύων Η/Υ**.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

A (κωδικός)	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υποχρεωτικό μάθημα (25 ερωτήσεις από το 1 ως το 25)
-----------------------	---

1. Για τη σύγκριση δύο μη προσημασμένων διψήφιων δυαδικών αριθμών $A = \alpha_0 \alpha_1$ και $B = b_0 b_1$ χρησιμοποιείται η λογική συνάρτηση

$$G = b_0' b_1 + a_0 a_1 + b_0' a_1 + a_0 b_0' + a_0 b_1'$$


όπου b_0' και b_1' συμβολίζουν τη λογική άρνηση των αντίστοιχων ψηφίων. Ισχύει:

- α) $G = 1$ όταν $A > B$
- β) $G = 1$ όταν $A = B$
- γ) $G = 1$ όταν $A \geq B$
- δ) $G = 1$ όταν $A < B$

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, η ερώτηση 1. ακυρώνεται.


2. Διπολικό τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινής βάσης παρουσιάζει:
- χαμηλή αντίσταση εισόδου.
 - υψηλό κέρδος ρεύματος.
 - χαμηλό κέρδος τάσης.
 - χαμηλή αντίσταση εξόδου.
3. Για το κύκλωμα δίνονται η παράμετρος κέρδους ρεύματος του τρανζίστορ $h_{FE} = \beta = 100$ και η διαφορά δυναμικού μεταξύ βάσης και εκπομπού $V_{be} = 0.7V$. Το ρεύμα ηρεμίας του εκπομπού είναι:

- 1,93 mA.
- 1,14 mA
- 0,95 mA
- 2,12 mA

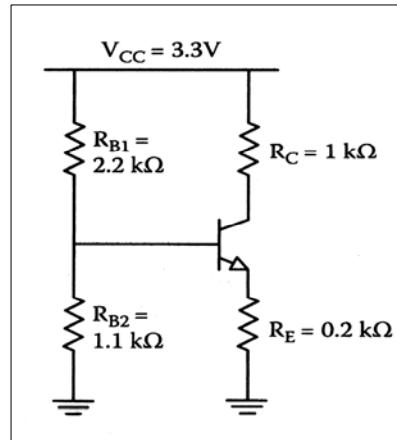

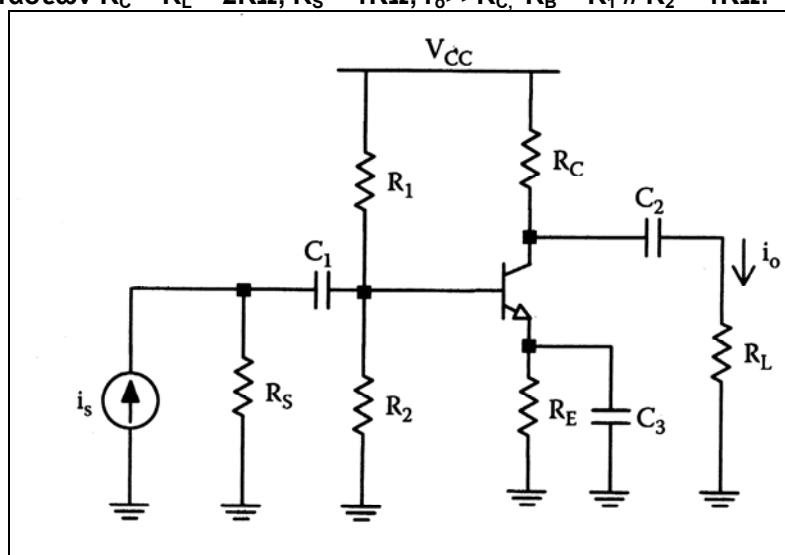4. Ο δεκαδικός αριθμός 21 αναφέρεται στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης ως:
- 01011
 - 01111
 - 10011
 - 10101
5. Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται τα εξής:

- η υβριδική παράμετρος του τρανζίστορ $h_{ie} = r_e = 2\text{K}\Omega$
- η παράμετρος κέρδους ρεύματος του τρανζίστορ $h_{FE} = \beta = 100$,
- τιμές αντιστάσεων $R_C = R_L = 2\text{K}\Omega$, $R_S = 1\text{K}\Omega$, $r_o > R_C$, $R_B = R_1 // R_2 = 1\text{K}\Omega$.



Τότε το συνολικό κέρδος (απολαβή) ρεύματος i_o / i_s είναι:

- 0.12
- +0.15
- 1.12
- +2.13

6. Για πρακτικό ενισχυτή, η συνάρτηση μεταφοράς (ενίσχυση τάσης) $A_v(s)$ στο πεδίο Laplace είναι της μορφής

$$A_v(s) = T_L(s) \cdot A_m \cdot T_H(s) = \\ = [s \cdot (s+15) / (s+50) \cdot (s+250)] \cdot 100 \cdot [10^{-6} \cdot (10^6 - s) / (1 + s/10^5) \cdot (1 + s / (5 \cdot 10^5))],$$

δηλαδή εμφανίζει δύο πόλους σε χαμηλές συχνότητες και δύο πόλους σε υψηλές συχνότητες.


Στη μόνιμη κατάσταση του κυκλώματος, η ενίσχυση τάσης μεσαίων συχνοτήτων A_m σε V/V και το εύρος ζώνης (ω_L , ω_H) μέσα στο οποίο παρέχεται αυτή η ενίσχυση, θα είναι προσεγγιστικά:

- α) $A_m = 100$ V/V και $(\omega_L, \omega_H) = (50$ rad/sec, $500K$ rad/sec)
- β) $A_m = 10$ V/V και $(\omega_L, \omega_H) = (50$ rad/sec, $500K$ rad/sec)
- γ) $A_m = 100$ V/V και $(\omega_L, \omega_H) = (250$ rad/sec, $100K$ rad/sec)
- δ) $A_m = 10$ V/V και $(\omega_L, \omega_H) = (250$ rad/sec, $100K$ rad/sec)

7. Μεταξύ των δύο εναλλακτικών κυκλωμάτων ψηφιο-αναλογικού μετατροπέα (D/A converter (i) με αντιστάσεις δυαδικών βαρών και (ii) με κλίμακα $R - 2R$, προτιμάμε στην πράξη:


- α) τον (i) για ψηφιακές λέξεις με $N > 4$ bits και τον (ii) για ψηφιακές λέξεις με $N \leq 4$ bits.
- β) τον (i) για ψηφιακές λέξεις με $N \leq 4$ bits και τον (ii) για ψηφιακές λέξεις με $N > 4$ bits.
- γ) τον (i) για ψηφιακές λέξεις με $N > 8$ bits και τον (ii) για ψηφιακές λέξεις με $N \leq 8$ bits.
- δ) τον (i) για ψηφιακές λέξεις με $N \leq 8$ bits και τον (ii) για ψηφιακές λέξεις με $N > 8$ bits.

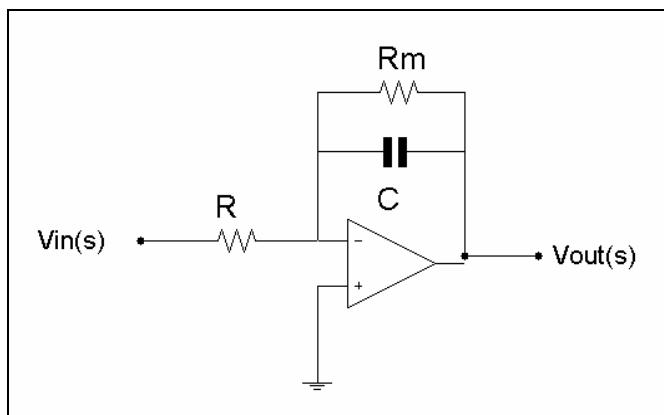8. Αν στο κύκλωμα μη ιδανικού ολοκληρωτή (ενεργού βαθυπερατού φίλτρου 1^ο βαθμού) του σχήματος χρησιμοποιηθεί ιδανικός τελεστικός ενισχυτής, επιλέξτε την τριάδα τιμών παθητικών στοιχείων (C , R , R_m) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε το κύκλωμα να δίνει σταθερή ενίσχυση τάσης 40 dB από το dc έως και τη συχνότητα γονάτου (ή συχνότητα -3 dB) $\omega_0 = 100K$ rad/sec:




- α) ($C = 10$ pF, $R = 100$ KΩ, $R_m = 10$ MΩ)
- β) ($C = 100$ pF, $R = 1$ KΩ, $R_m = 100$ KΩ)
- γ) ($C = 1$ nF, $R = 1$ KΩ, $R_m = 10$ KΩ)
- δ) ($C = 10$ nF, $R = 1$ Ω, $R_m = 1$ KΩ)

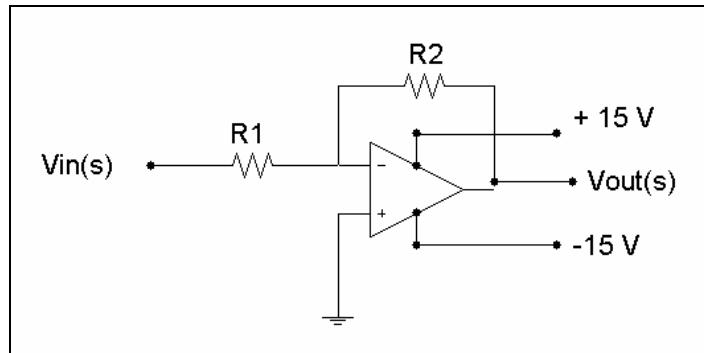9. Στο κύκλωμα του σχήματος (ιδανικός τελεστικός ενισχυτής σε αναστρέφουσα συνδεσμολογία) με συμμετρική τροφοδοσία ± 15 V dc, προϊστάμενη την ελάχιστη τιμή της ωμικής αντίστασης R_2 , ώστε κατά τη λειτουργία σήματος του κυκλώματος, το μέγιστο δυνατό πλάτος ρεύματος εξόδου σε φορτίο RL που θα συνδεθεί στην έξοδο να είναι $I_{out} = 5$ mA ; (Θεωρείστε την πτώση τάσης επί της R_2 , για μέγιστη επιτρεπτή τάση εξόδου):




- α) $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$
 β) $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$
 γ) $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$
 δ) $R_2 = 15 \text{ k}\Omega$
10. Το διπολικό τρανζίστορ του σχήματος, με παράμετρο κέρδους ρεύματος $\beta = h_{FE} = 10$, πολώνεται από τροφοδοτικό $V_{CC} = +20$ V dc. Θεωρώντας διαφορά δυναμικού βάσης - εκπομπού $V_{BE} = 0,7$ V dc και $R_E = 10 \Omega$, η ισχύς που καταναλώνεται πάνω στο τρανζίστορ είναι:

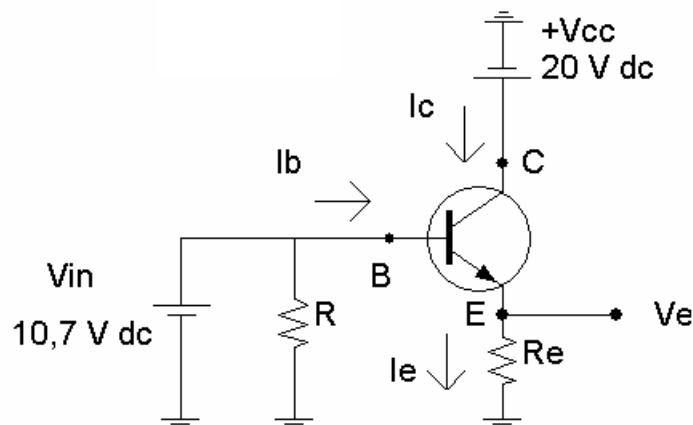


- α) $V_{CE} \cdot I_C = 9,09 \text{ W}$, όπου V_{CE} η διαφορά δυναμικού συλλέκτη - εκπομπού.
 β) $V_{BE} \cdot I_E = 10 \text{ W}$.
 γ) $V_{CE} \cdot I_B = 1 \text{ W}$ όπου V_{CE} η διαφορά δυναμικού συλλέκτη - εκπομπού.
 δ) $V_{BE} \cdot I_B = 0,07 \text{ W}$

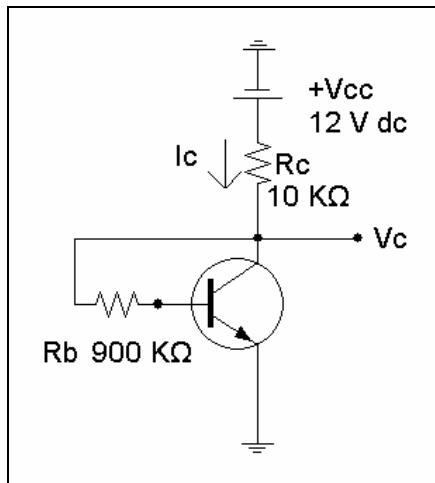11. Το διπολικό τρανζίστορ του σχήματος έχει παράμετρο κέρδους ρεύματος $\beta = h_{FE} = 99$ και πολώνεται από τροφοδοτικό $V_{CC} = +12 \text{ V dc}$ ώστε η διαφορά δυναμικού βάσης - εκπομπού $V_{BE} = 0,6 \text{ V dc}$. Το σημείο ηρεμίας ή λειτουργίας Q (V_{CE} , I_C), όπου V_{CE} η διαφορά δυναμικού συλλέκτη - εκπομπού, είναι:



- α)** $(V_{CE}, I_C) = (6 \text{ V}, 0,594 \text{ mA})$
- β)** $(V_{CE}, I_C) = (5,94 \text{ V}, 6 \text{ mA})$
- γ)** $(V_{CE}, I_C) = (6 \text{ V}, 0,3 \text{ mA})$
- δ)** $(V_{CE}, I_C) = (5,94 \text{ V}, 0,3 \text{ mA})$

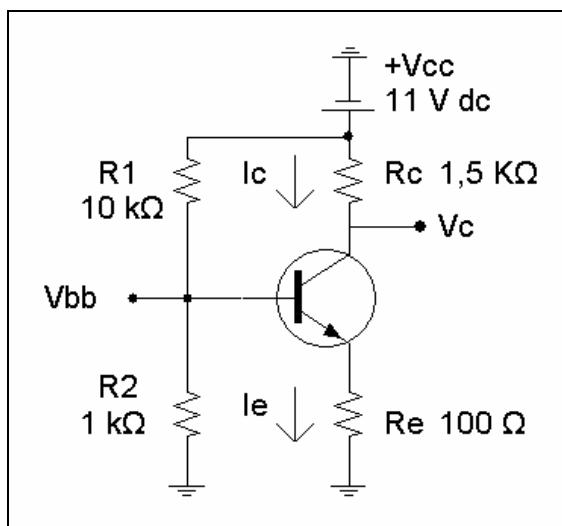12. Στο κύκλωμα πόλωσης του διπολικού τρανζίστορ του σχήματος με παράμετρο κέρδους ρεύματος $\beta = h_{FE} > 500$, χρησιμοποιείται τροφοδοσία $V_{CC} = +11 \text{ V dc}$ ώστε η διαφορά δυναμικού βάσης - εκπομπού $V_{BE} = 0,7 \text{ V dc}$. Το σημείο ηρεμίας ή λειτουργίας Q (V_{CE} , I_C), όπου V_{CE} η διαφορά δυναμικού συλλέκτη - εκπομπού, είναι:



- α)** $(V_{CE}, I_C) = (6,5 \text{ V}, 3 \text{ mA})$
- β)** $(V_{CE}, I_C) = (6,2 \text{ V}, 3 \text{ mA})$
- γ)** $(V_{CE}, I_C) = (6,5 \text{ V}, 1,5 \text{ mA})$
- δ)** $(V_{CE}, I_C) = (6,2 \text{ V}, 1,5 \text{ mA})$

13. Ενισχυτής με ενίσχυση ανοιχτού βρόχου έστω A , αντίσταση εισόδου R_{in} και αντίσταση εξόδου R_{out} , συνδεσμολογείται σε βρόχο αρνητικής ανάδρασης με ποσοστό ανάδρασης β , οπότε ο κλειστός βρόχος αποκτά ενίσχυση έστω $A_f = A / [1 + A\beta]$, αντίσταση εισόδου R_{inf} και αντίσταση εξόδου R_{outf} .

Αξιολογήστε το περιεχόμενο των δύο προτάσεων (A-B):

- A. Αν έχει χρησιμοποιηθεί συνδεσμολογία ανάδρασης «σειράς-σειράς», τότε $R_{inf} = R_{in} / [1 + A\beta]$ και $R_{outf} = R_{out} / [1 + A\beta]$,
- B. Αν έχει χρησιμοποιηθεί συνδεσμολογία ανάδρασης «παράλληλα-παράλληλα», τότε $R_{inf} = R_{in} \cdot [1 + A\beta]$ και $R_{outf} = R_{out} \cdot [1 + A\beta]$.
- α) A:σωστό B:σωστό
 β) A:σωστό B: λάθος
 γ) A:λάθος B: σωστό
 δ) A:λάθος B: λάθος


14. Η τελική βαθμίδα ενίσχυσης πολυβάθμιου ακουστικού ενισχυτή (βαθμίδα εξόδου ή ισχύος), ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη εσωτερική της σχεδίαση, εμφανίζει εξωτερικά συμπεριφορά που:

- α) είναι γραμμική και ισχύει η υπόθεση ασθενούς σήματος
 β) είναι γραμμική και δεν ισχύει η υπόθεση ασθενούς σήματος
 γ) δεν είναι γραμμική και ισχύει η υπόθεση ασθενούς σήματος
 δ) δεν είναι γραμμική και δεν ισχύει η υπόθεση ασθενούς σήματος

15. Στη βαθμίδα εξόδου ή ισχύος πολυβάθμιου ακουστικού ενισχυτή, για τη συνδεσμολογία PUSH-PULL με δύο διπολικά τρανζίστορ, χρησιμοποιούμε:


- α) ένα τρανζίστορ τύπου npn και ένα τύπου pnp, και τα δύο σε συνδεσμολογία CE.
 β) ένα τρανζίστορ τύπου npn και ένα τύπου pnp, και τα δύο σε συνδεσμολογία CC.
 γ) δύο τρανζίστορ τύπου npn, σε συνδεσμολογία το πρώτο CE και το δεύτερο CC.
 δ) δύο τρανζίστορ τύπου pnp, σε συνδεσμολογία το πρώτο CE και το δεύτερο CC.

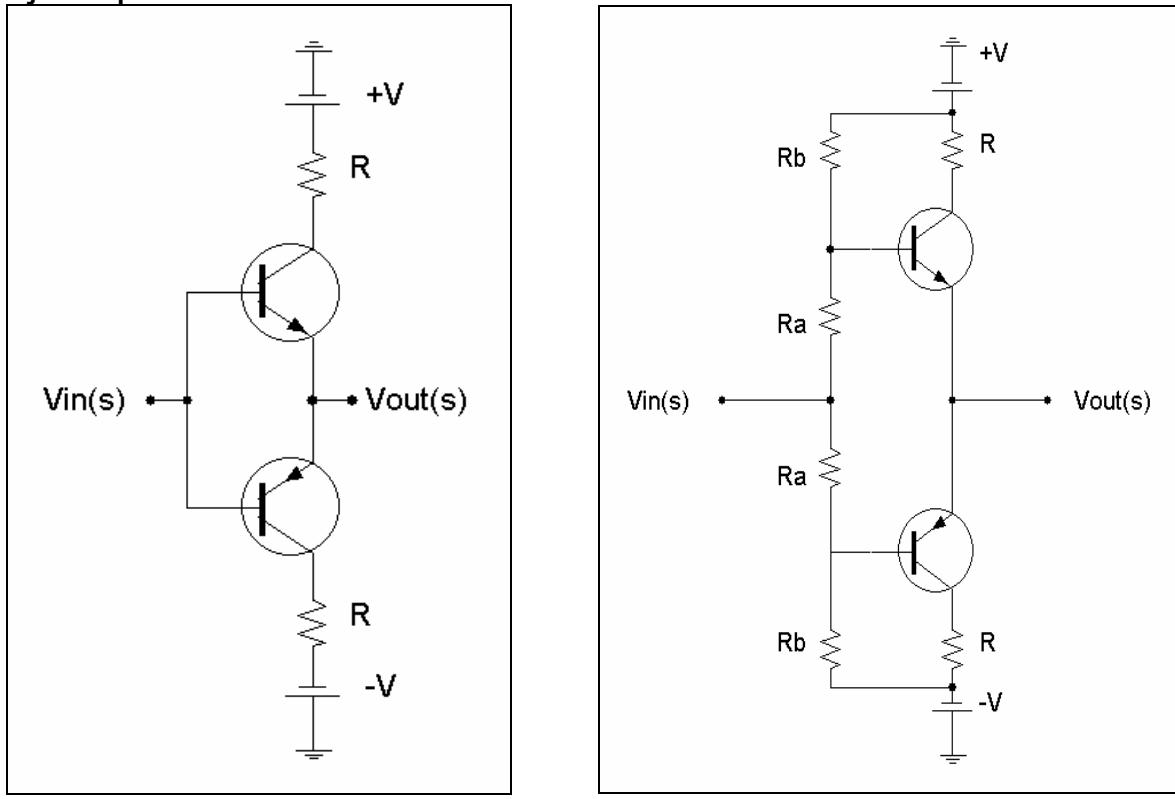16. Τα δύο κυκλώματα (I) και (II) βαθμίδας εξόδου ή ισχύος πολυβάθμιου ενισχυτή έχουν τα τρανζίστορ τους πολωμένα:




- α) το κύκλωμα (I) σε τάξη A, το κύκλωμα (II) σε τάξη B.
 β) το κύκλωμα (I) σε τάξη B, το κύκλωμα (II) σε τάξη A.
 γ) το κύκλωμα (I) σε τάξη B, το κύκλωμα (II) σε τάξη AB.
 δ) το κύκλωμα (I) σε τάξη AB, το κύκλωμα (II) σε τάξη B.

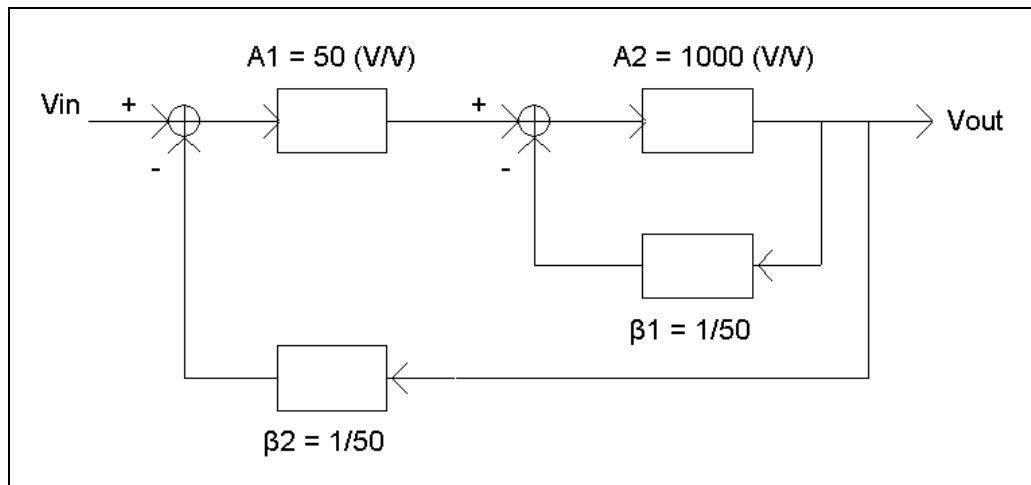17. Στο διάγραμμα βαθμίδων διβάθμιου ενισχυτή με αρνητικές αναδράσεις του σχήματος, θεωρούμε ιδανική σύζευξη μεταξύ διαδοχικών βαθμίδων (δηλαδή αγνοείται το loading effect). Οι δύο επιμέρους ενισχυτικές βαθμίδες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ενίσχυση ανοιχτού βρόχου $A_1 = 50$ και $A_2 = 1000$, αντίστοιχα, και το ίδιο εύρος ζώνης $BW_1 = BW_2 = BW$. Αν τα ποσοστά ανάδρασης επιλεγούν ίσα μεταξύ τους και $\beta_1 = \beta_2 = 1/50$, τότε κατά προσέγγιση:




- α)** η συνολική ενίσχυση Α θα είναι 50 ενώ το συνολικό εύρος ζώνης θα μείνει BW.
β) η συνολική ενίσχυση Α θα είναι 50 ενώ το συνολικό εύρος ζώνης θα γίνει 2·BW.
γ) η συνολική ενίσχυση Α θα είναι 2500 ενώ το συνολικό εύρος ζώνης θα μείνει BW.
δ) η συνολική ενίσχυση Α θα είναι 50 ενώ το συνολικό εύρος ζώνης θα γίνει 50·BW.
18. Αξιολογήστε το περιεχόμενο των δύο προτάσεων (Α-Β) που αναφέρονται στην ανάλυση των κυκλωμάτων (I) και (II) σε λειτουργία σήματος (ac ανάλυση).
- A. Στο κύκλωμα (I), εισάγοντας την αντίσταση R_f , μειώνουμε την ωμική αντίσταση εισόδου καθώς επίσης και την ωμική αντίσταση εξόδου της βαθμίδας.
- B. Στο κύκλωμα (II), εισάγοντας την αντίσταση R_e , αυξάνουμε την ωμική αντίσταση εισόδου καθώς επίσης και την ωμική αντίσταση εξόδου της βαθμίδας.

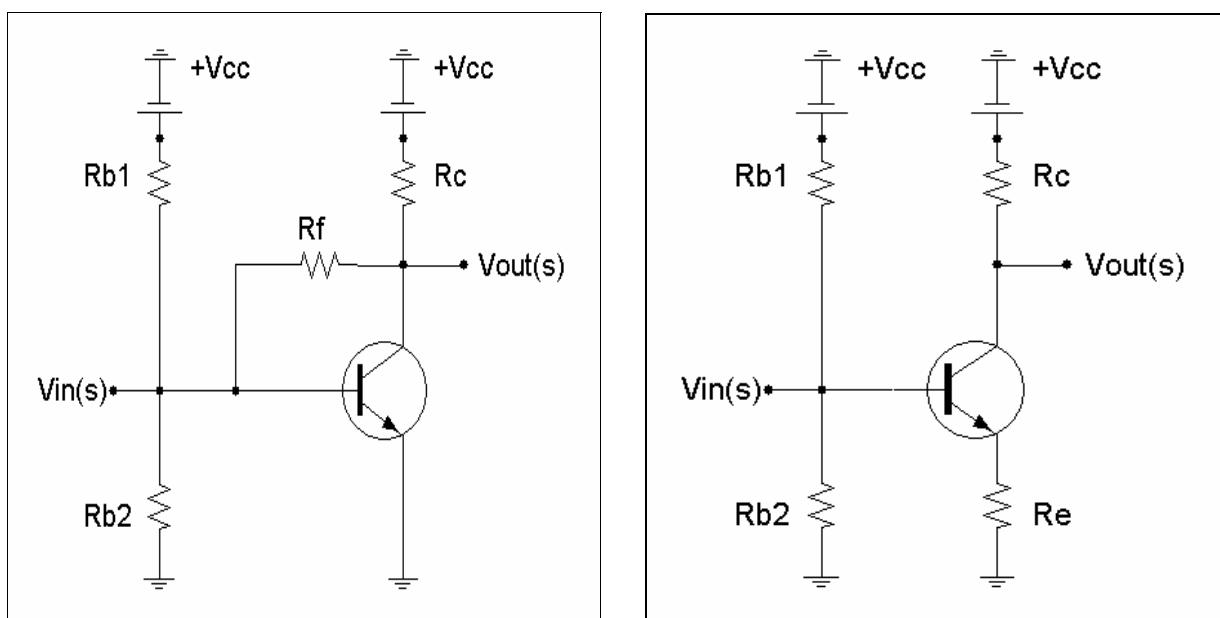


- α)** Α:σωστό Β: σωστό
β) Α:σωστό Β: λάθος
γ) Α:λάθος Β: σωστό
δ) Α:λάθος Β: λάθος

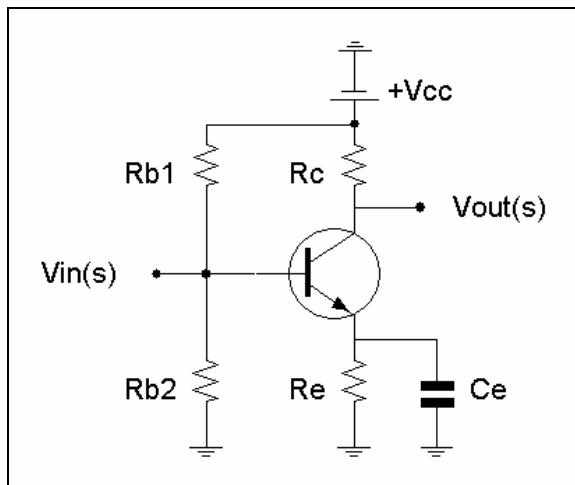19. Η ύπαρξη του πυκνωτή παράκαμψης (bypass capacitor) Ce στη βαθμίδα ενίσχυσης κοινού εκπομπού (CE) του σχήματος:




- α) είναι απαραίτητη ώστε η Re να συμμετέχει στο κύκλωμα πόλωσης αλλά όχι στην ac λειτουργία του κυκλώματος.
 - β) είναι απαραίτητη ώστε το dc ρεύμα εκπομπού Ie να παρακάμπτει την Re .
 - γ) είναι απαραίτητη ώστε το ac ρεύμα εκπομπού ie να μην παρακάμπτει την Re .
 - δ) είναι απαραίτητη ώστε να μειωθεί η απολαβή (ενίσχυση) της βαθμίδας.
20. Το JFET του σχήματος πολώνεται με τροφοδοτικό $Vdd = 20$ V dc, έχει δε παραμέτρους τάσης κατωφλίου $Vp = -4$ V dc και $I_{DSS} = 10$ mA, όπου I_{DSS} το ρεύμα που διαρρέει το JFET όταν $V_{GS} = 0$ V. Το ρεύμα απαγωγού (drain) Id και το δυναμικό απαγωγού Vd είναι:

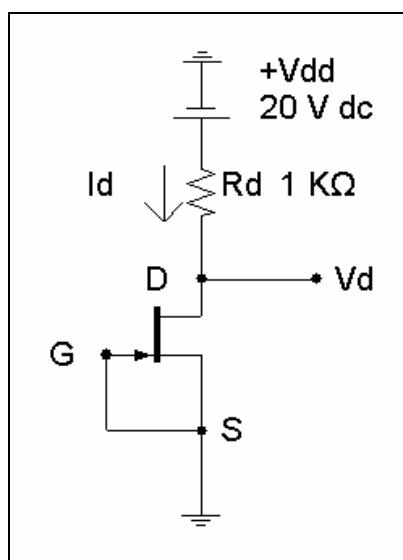

- α) $Id = 24$ mA, $Vd = -4$ V
 - β) $Id = 16$ mA, $Vd = 4$ V
 - γ) $Id = 10$ mA, $Vd = 10$ V
 - δ) $Id = 0$ mA, $Vd = 20$ V
21. Δύο όμοιες βαθμίδες συντονιζόμενου ενισχυτή, καθεμία με εύρος ζώνης -3 dB ίσο με B , συνδέονται σε σύγχρονο συντονισμό, ώστε να δώσουν συντονιζόμενο κύκλωμα με ολικό εύρος ζώνης $B2$. Ποια από τα ακόλουθα ζεύγη τιμών είναι εφικτά για το εν λόγω κύκλωμα;
- α) $B2 = 9$ K rad/sec, $B = 14$ Krad/sec
 - β) $B2 = 9$ K rad/sec, $B = 6$ Krad/sec
 - γ) $B2 = 14$ K rad/sec, $B = 9$ Krad/sec
 - δ) $B2 = 6$ K rad/sec, $B = 3$ Krad/sec


22. Αξιολογήστε το περιεχόμενο των προτάσεων (Α-Β):
- A. Δύο όμοιες βαθμίδες συντονιζόμενου ενισχυτή, με κοινή κεντρική συχνότητα ω_0 και κοινό εύρος ζώνης -3 dB ίσο με B, σε σύγχρονο συντονισμό μεταξύ τους, δίνουν συντονιζόμενο κύκλωμα με ολικό εύρος ζώνης -3 dB έστω $B_2^{\text{syn}} < B$, γύρω από την ίδια κεντρική συχνότητα ω_0 .
- B. Δύο όμοιες βαθμίδες συντονιζόμενου ενισχυτή, με παραπλήσιες κεντρικές συχνότητες ω_1 και ω_2 αντίστοιχα και κοινό εύρος ζώνης -3 dB ίσο με B, σε συντονισμό τύπου stagger μεταξύ τους, δίνουν συντονιζόμενο κύκλωμα με ολικό εύρος ζώνης -3 dB έστω $B_2^{\text{stag}} < B$, γύρω από την κεντρική συχνότητα $\omega_0 = [\omega_1 + \omega_2] / 2$.
- α) Α:σωστό Β: σωστό
 β) Α:σωστό Β: λάθος
 γ) Α:λάθος Β: σωστό
 δ) Α:λάθος Β: λάθος

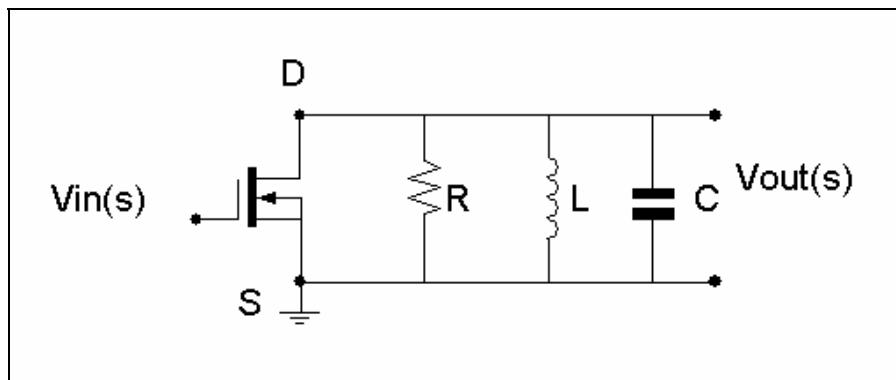23. Στο συντονιζόμενο κύκλωμα του σχήματος, το n-MOSFET έχει διαγωγιμότητα $gm = 5 \text{ mA/V}$. Προκειμένου η ενισχυτική βαθμίδα να συντονίζει στη συχνότητα $\omega_0 = 1 \text{ Mrad/sec}$, με εύρος ζώνης $-3 \text{ dB} B = 10 \text{ Krad/sec}$ και ενίσχυση στη συχνότητα συντονισμού ίση με 10 (V/V), η τριάδα τιμών των παθητικών στοιχείων (R , L , C) και ο συντελεστής ποιότητας συντονισμού Q είναι:




- α) ($R = 2 \text{ K}\Omega$, $L = 200 \mu\text{H}$, $C = 5 \text{ nF}$), $Q = 10$
 β) ($R = 2 \text{ K}\Omega$, $L = 20 \mu\text{H}$, $C = 50 \text{ nF}$), $Q = 100$
 γ) ($R = 2 \text{ K}\Omega$, $L = 20 \mu\text{H}$, $C = 50 \text{ nF}$), $Q = 10$
 δ) ($R = 2 \text{ K}\Omega$, $L = 200 \mu\text{H}$, $C = 5 \text{ nF}$), $Q = 100$

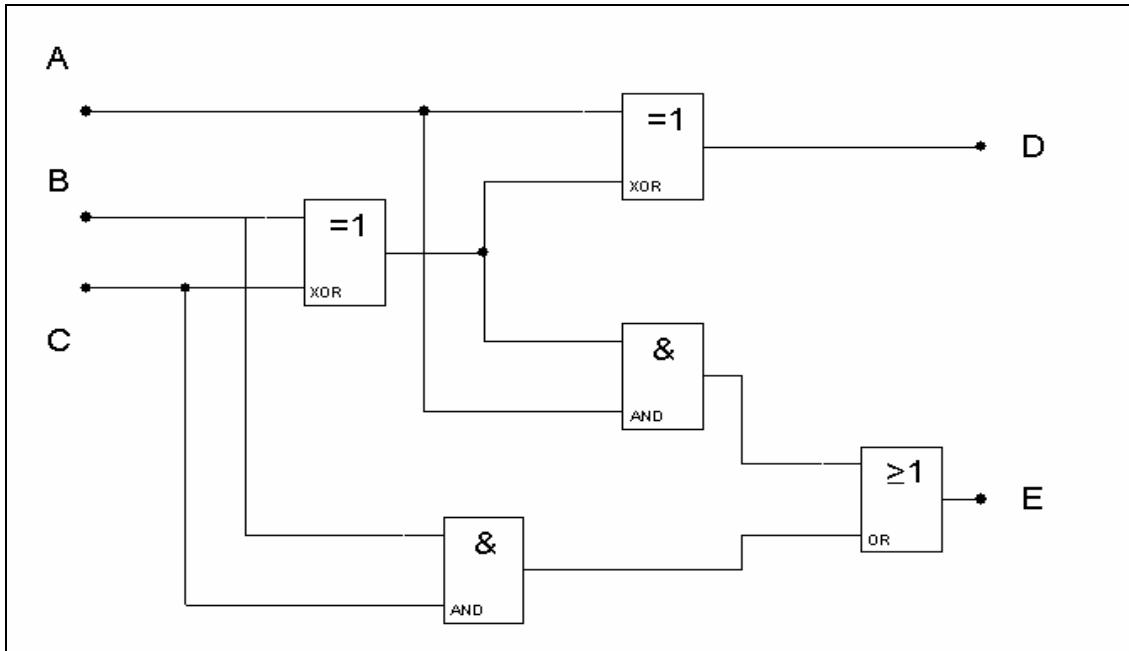24. Για να αποτελέσει το κύκλωμα του σχήματος πλήρη αθροιστή (full adder) $S_i = X_i + Y_i$, με εισερχόμενο κρατούμενο το C_i και εξερχόμενο κρατούμενο το C_{i+1} , θα πρέπει να αντιστοιχηθούν τα πέντε σημεία εισόδου και εξόδου ως εξής:



- α) $(A, B, C, D, E) = (X_i, Y_i, C_i, S_i, C_{i+1})$
- β) $(A, B, C, D, E) = (C_i, X_i, Y_i, S_i, C_{i+1})$
- γ) $(A, B, C, D, E) = (X_i, Y_i, C_i, C_{i+1}, S_i)$
- δ) $(A, B, C, D, E) = (C_i, X_i, Y_i, C_{i+1}, S_i)$

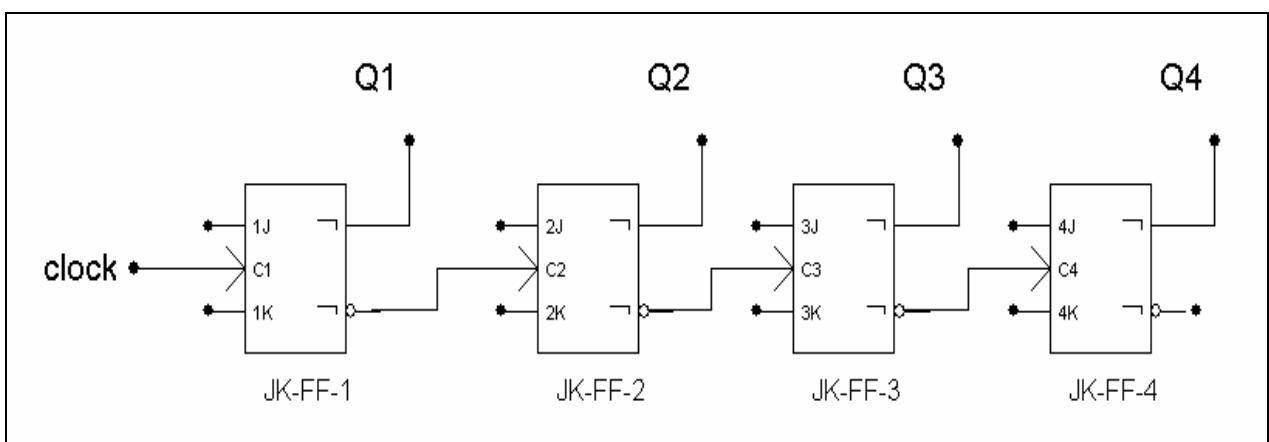25. Για να λειτουργήσει το ψηφιακό κύκλωμα του σχήματος ως ασύγχρονος αύξων δυαδικός απαριθμητής (counter) από 0 έως 15, θα πρέπει για καθένα από τα τέσσαρα JK flip-flop που χρησιμοποιούνται:



- α) Όλες οι είσοδοι J1 – J4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «0», όλες οι είσοδοι K1 – K4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «0».
- β) Όλες οι είσοδοι J1 – J4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «0», όλες οι είσοδοι K1 – K4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «1».
- γ) Όλες οι είσοδοι J1 – J4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «1», όλες οι είσοδοι K1 – K4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «0».
- δ) Όλες οι είσοδοι J1 – J4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «1», όλες οι είσοδοι K1 – K4 να συνδεθούν στην τάση λογικού «1».

B

(κωδικός)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μάθημα επιλογής
(40 ερωτήσεις από το 31 ως το 70)

31. Στο μείκτη μιας τηλεπικοινωνιακής διάταξης εισέρχεται το σήμα της ραδιοσυχνότητας (F1) και το σήμα του τοπικού ταλαντωτή συχνότητας (F2). Στην έξοδο θα πρέπει να εμφανίζονται τα εξής:
- α) ένα σήμα με συχνότητα F1 – F2.
 - β) δύο σήματα με συχνότητες F1 + F2 και F1 – F2.
 - γ) τρία σήματα με συχνότητες F1 – F2 , F1 και F2.
 - δ) τέσσερα σήματα με συχνότητες F1 – F2 , F1 + F2 , F1 και F2.
32. Γιατί χρησιμοποιούνται αναμεταδότες στις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις πέραν του ορίζοντα;
- α) Διότι είναι μεγάλη η ατμοσφαιρική διάχυση.
 - β) Διότι τα σήματα δεν ακολουθούν την καμπυλότητα της επιφάνειας της Γης.
 - γ) Διότι η περίθλαση των σημάτων στα γεωγραφικά εμπόδια παράγει πολλά είδωλα.
 - δ) Διότι τα σήματα ανακλώνται σε εμπόδια και χάνουν την πόλωσή τους.
33. Σήμα υψηλής συχνότητας και ισχύος 10 W εκπέμπεται σε περιβάλλον με απόσβεση 2 db/km. Σε πόση απόσταση η ισχύς του σήματος θα γίνει 1 W;
- α) Σε 2 km.
 - β) Σε 5 km.
 - γ) Σε 10 km.
 - δ) Σε 20 km.
34. Για τη μετάδοση αναλογικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεφωνικό ζεύγος καλωδίων (copper pair) που συνδέει το τηλεφωνικό κέντρο με κάθε συνδρομητή;
- α) Όχι.
 - β) Ναι, εφόσον ο συνδρομητής μπορεί να ενισχύσει το σήμα.
 - γ) Ναι, εφόσον ο συνδρομητής δε βρίσκεται κοντά στο τηλεφωνικό κέντρο.
 - δ) Ναι, σε κάθε περίπτωση.
35. Για επικοινωνίες ευρείας ζώνης και μεγάλων αποστάσεων η κατάλληλη οπτική ίνα είναι η:
- α) μονότροπη (mono mode).
 - β) πολύτροπη (multi mode).
 - γ) πολύτροπη βαθμωτού δείκτη διάθλασης (multi mode step index).
 - δ) πολύτροπη βαθμιαίου δείκτη διάθλασης (multi mode graded index mode).
36. Σε ραδιοκύμα με συχνότητα των 600 MHz το μήκος κύματος λ στο κενό είναι:
- α) 0,1 m.
 - β) 0,5 m.
 - γ) 1 m.
 - δ) 5 m.
37. Στον ελεύθερο χώρο (κενό) η ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου προσδιορίζει την πτυκνότητα ροής ισχύος P_d που δίνεται από τον τύπο:
- α) $P_d = E^2 / 377$, W/m²
 - β) $P_d = E / 377$, W/m²
 - γ) $P_d = E^2 \bullet 377$, W/m²
 - δ) $P_d = E \bullet 377$, W/m²
38. Η χρονοθυρίδα είναι στοιχείο:
- α) της TDM.
 - β) της FDM.
 - γ) κοινό της TDM και της FDM.
 - δ) άσχετο με την TDM ή με την FDM.

39. Ένα επικοινωνιακό σήμα ισχύος 1 mW έχει SNR=60 db. Η ισχύς του θορύβου θα είναι:
- α) 1 nW.
 - β) 1 pW.
 - γ) 1 mW.
 - δ) 1 W.
40. Εάν SNR_1 και SNR_2 είναι οι αντίστοιχοι σηματοθορυβικοί λόγοι στην είσοδο και στην έξοδο ενός δέκτη, τότε ο συντελεστής (εικόνα) θορύβου F ορίζεται ως:
- α) $F = SNR_2 / SNR_1$
 - β) $F = SNR_1 \bullet SNR_2$
 - γ) $F = SNR_1 / SNR_2$
 - δ) $F = SNR_2 \bullet SNR_1$
41. Σε γραμμή μεταφοράς με απόσβεση 3 db η ισχύς στην έξοδο θα ισούται με:
- α) το 0,1 της ισχύος στην είσοδο.
 - β) το 0,2 της ισχύος στην είσοδο.
 - γ) το 0,25 της ισχύος στην είσοδο.
 - δ) το 0,5 της ισχύος στην είσοδο.
42. Σε μια γραμμή μεταφοράς με βραχυκυκλωμένη την έξοδο, ο συντελεστής ανάκλασης ρ ισούται με:
- α) $\rho = -2$
 - β) $\rho = -1$
 - γ) $\rho = 1$
 - δ) $\rho = 2$
43. Η χαρακτηριστική αντίσταση ενός ομοαξονικού καλωδίου προσδιορίζει:
- α) την τιμή της ωμικής του αντίστασης ανά 100 m.
 - β) το μέτρο της σύνθετης αντίστασής του ανά 100 m στη συχνότητα συντονισμού.
 - γ) το μέτρο της σύνθετης αντίστασης που πρέπει να συνδεθεί σε κάθε άκρο του για πλήρη προσαρμογή.
 - δ) το μέτρο της σύνθετης αντίστασής του ανά 10 m στη συχνότητα συντονισμού.
44. Εάν ο θερμικός θόρυβος με εύρος ζώνης 1 Hz είναι -174 dbm, τότε με εύρος ζώνης 1 MHz θα είναι:
- α) -144 dbm.
 - β) -134 dbm.
 - γ) -124 dbm.
 - δ) -114 dbm.
45. Η κατάταξη των καλωδίων κατά αύξουσα απόσβεση (πρώτο αυτό με τη μικρότερη απόσβεση) είναι:
- α) οπτική ίνα – ομοαξονικό – τηλεφωνικό ζεύγος
 - β) ομοαξονικό – τηλεφωνικό ζεύγος – οπτική ίνα
 - γ) τηλεφωνικό ζεύγος – οπτική ίνα – ομοαξονικό
 - δ) τηλεφωνικό ζεύγος – ομοαξονικό – οπτική ίνα
46. Σε μια μικροκυματική ραδιόζευξη μήκους 30 km με απόσβεση 4 db/km στην οποία ο δέκτης έχει ευαισθησία -90 dbm, η εκπεμπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον:
- α) 10 dbm.
 - β) 20 dbm.
 - γ) 30 dbm.
 - δ) 40 dbm.
47. Κεραία $\lambda/4$ στη συχνότητα 30 MHz θα έχει μήκος:
- α) 2,5 m.
 - β) 2,0 m.
 - γ) 1,5 m.
 - δ) 1,0 m.

48. Το δίπολο λ/2 ως κεραία έχει θεωρητικά την εξής απολαβή:
- α) 5,5 dBi
 - β) 4,5 dBi
 - γ) 3,5 dBi
 - δ) 2,5 dBi
49. Μια ισοτροπική κεραία έχει απολαβή:
- α) 1.
 - β) 2.
 - γ) 3.
 - δ) 4.
50. Η απολαβή G μιας μικροκυματικής κεραίας που έχει ενεργό άνοιγμα (ενεργό επιφάνεια) A , στο μήκος κύματος λ , δίδεται από τη σχέση:
- α) $G = (4\pi) / (A\lambda^2)$
 - β) $G = (4\pi A) / (\lambda^2)$
 - γ) $G = (2\pi) / (A\lambda^2)$
 - δ) $G = (2\pi A) / (\lambda^2)$
51. $10 \text{ dBm} + 10 \text{ dB}$ ισούται με:
- α) 0 dBm
 - β) 10 dBm
 - γ) 20 dBm
 - δ) 30 dBm
52. Η ισχύς 10 kW είναι:
- α) 10 dBW
 - β) 20 dBW
 - γ) 30 dBW
 - δ) 40 dBW
53. Εάν fm είναι η μέγιστη συχνότητα που περιέχεται στο σήμα που διαμορφώνει αναλογικά κατά πλάτος (AM) το φέρον υψηλής συχνότητας, τότε το εύρος ζώνης Bam του διαμορφωμένου σήματος AM θα είναι:
- α) $Bam = fm$
 - β) $Bam = 2 fm$
 - γ) $Bam = 3 fm$
 - δ) $Bam = 4 fm$
54. Εάν R είναι ο ρυθμός δεδομένων σε bits ανά δευτερόλεπτο και B είναι το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος RF, τότε η αποδοτικότητα N του εύρους ζώνης εκφράζεται από τη σχέση:
- α) $N = R+B$
 - β) $N = R \cdot B$
 - γ) $N = R/B$
 - δ) $N = R-B$
55. Σύμφωνα με το θεώρημα του SHANNON, εάν S/N είναι ο σηματοθορυβικός λόγος, τότε η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα εύρους ζώνης δίνεται από τον τύπο:
- α) $n = \log_2(1+S/N)$
 - β) $n = \log_{10}(1+S/N)$
 - γ) $n = \log_2(1-S/N)$
 - δ) $n = \log_{10}(1-S/N)$

56. Στην ψηφιακή διαμόρφωση ραδιοσημάτων κατά QPSK το πλήθος των διακριτών φάσεων του φέροντος είναι:
- α) 2.
 - β) 4.
 - γ) 8.
 - δ) 16.
57. Ένα αναλογικό σήμα περιορισμένης ζώνης με μέγιστη συχνότητα f_m μπορεί να ανακατασκευαστεί από τα δείγματά του, αρκεί η συχνότητα δειγματοληψίας f_s να είναι:
- α) $f_s < 2 f_m$
 - β) $f_s < f_m$
 - γ) $f_s > 2 f_m$
 - δ) $f_s > f_m$
58. Στην ψηφιακή διαμόρφωση FSK με συχνότητα φέροντος f_c και απόκλιση Δf , οι τιμές του διαμορφωμένου σήματος είναι:
- α) $2 f_c$
 - β) $(f_c + \Delta f)$ και $(f_c - \Delta f)$
 - γ) $(2 f_c + \Delta f)$ και $(2 f_c - \Delta f)$
 - δ) $4 f_c$
59. Πολυπλεξία είναι μια τεχνική στην οποία ένας αριθμός ανεξάρτητων σημάτων συνδυάζεται σε σύνθετο σήμα κατάλληλο για:
- α) ενίσχυση.
 - β) μετάδοση σε ένα επικοινωνιακό δίσταλο (κανάλι).
 - γ) μετάδοση μόνο σε πολλούς διαύλους (κανάλια).
 - δ) κωδικοποίηση.
60. Η πολυπλεξία FDM είναι:
- α) πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας.
 - β) πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου.
 - γ) πολυπλεξία με διαίρεση πλάτους.
 - δ) πολυπλεξία με πολλαπλασιασμό συχνότητας.
61. Εάν σε ένα σύστημα PCM υπάρχουν 128 στάθμες κβάντισης, τότε κάθε δείγμα θα χρησιμοποιεί:
- α) 128 bits/δείγμα.
 - β) 7 bits/δείγμα.
 - γ) 2 bits/δείγμα.
 - δ) 156 bits/δείγμα.
62. Οι δύο καταστάσεις της OOK (On-Off Keying) αντιστοιχούν:
- α) σε εκπομπή μίας σταθερής τιμής ισχύος και σε μη εκπομπή.
 - β) σε δύο σταθερές συχνότητες εκπομπής.
 - γ) σε δύο σταθερές τιμές ισχύος εκπομπής.
 - δ) σε δύο σταθερές φάσεις εκπομπής.
63. Στην έξοδο ενός δειγματολήπτη το σήμα έχει:
- α) διαμόρφωση πλάτους παλμών.
 - β) διαμόρφωση θέσης παλμών.
 - γ) διαμόρφωση διάρκειας παλμών.
 - δ) αποδιαμόρφωση θέσης παλμών.
64. Οι στερεοφωνικοί πομποί ραδιοφωνίας FM εκπέμπουν το αριστερό και το δεξί κανάλι ως εξής:
- α) ταυτόχρονα το $[αριστερό + δεξί]$ και με βοηθητικό φέρον το $[αριστερό - δεξί]$.
 - β) σε διαφορετικούς χρόνους (πρώτα το αριστερό και κατόπιν το δεξί).
 - γ) σε διαφορετικές συχνότητες (πρώτα το δεξί και κατόπιν το αριστερό).
 - δ) σε διαφορετικές φάσεις (πρώτα το δεξί και κατόπιν το αριστερό).

65. Σε ένα δέκτη ραδιοφωνίας AM το λαμβανόμενο σήμα είναι 1500 kHz. Εάν ο τοπικός ταλαντωτής έχει συχνότητα 1955 kHz, τότε η ενδιάμεση συχνότητα IF (Intermediate Frequency) θα είναι:
- α) 355 KHz
 - β) 455 KHz
 - γ) 555 KHz
 - δ) 655 KHz
66. Ο τοπικός ταλαντωτής και η αλλαγή (μεταλλαγή) συχνότητας στους δέκτες χρησιμοποιούνται διότι:
- α) επιτρέπουν τη χρήση φίλτρων σε σταθερή ενδιάμεση συχνότητα.
 - β) απορρίπτουν τις παρασιτικές συχνότητες.
 - γ) απορρίπτουν το θόρυβο που συνοδεύει το σήμα.
 - δ) απορρίπτουν τις παρεμβολές.
67. Οι πομποί ραδιοφωνίας AM στη ζώνη των βραχέων κυμάτων (SW) περιβάλλονται από ζώνη σιγής;
- α) Ναι, πάντοτε.
 - β) Όχι, ποτέ.
 - γ) Ναι, αν έχουν μικρή ισχύ εκπομπής και μικρό εύρος ζώνης.
 - δ) Όχι, αν έχουν κατευθυντική κεραία.
68. Αν συμβολιστούν με T η ισοδύναμη θερμοκρασία και με K η σταθερά Boltzmann, τότε η φασματική πυκνότητα ισχύος N_o θορύβου που μεταβιβάζεται από μια πηγή θορύβου σε προσαρμοσμένο φορτίο είναι:
- α) $N_o = T/K$
 - β) $N_o = KT$
 - γ) $N_o = 3KT$
 - δ) $N_o = K/T$
69. Ο «θόρυβος» (noise) ορίζεται ως ένα σήμα που έχει:
- α) τυχαίο πλάτος και τυχαία φάση μόνο.
 - β) τυχαίο πλάτος, τυχαία συχνότητα και τυχαία φάση.
 - γ) τυχαίο πλάτος και τυχαία συχνότητα μόνο.
 - δ) τυχαία συχνότητα και τυχαία φάση μόνο.
70. Σε ένα ορθογώνιας διατομής κυματοδηγό ο ρυθμός με τη χαμηλότερη συχνότητα αποκοπής είναι:
- α) TE₂₁
 - β) TE₁₂
 - γ) TE₁₁
 - δ) TE₁₀

	ΔΙΚΤΥΑ Η / Υ Μάθημα επιλογής (30 ερωτήσεις από το 41 ως το 70)
--	--

41. Τι λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N) χρειάζεται προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης 40 kbps σε δίαυλο εύρους ζώνης 5 kHz;
- α) 3
 - β) 8
 - γ) 255
 - δ) 256

- 42. Με βάση το μοντέλο OSI, η δρομολόγηση των μεταδιδόμενων πακέτων από δίκτυο σε δίκτυο γίνεται από:**
- α) το στρώμα εφαρμογής.
 - β) το στρώμα δικτύου.
 - γ) το στρώμα μεταφοράς.
 - δ) το φυσικό στρώμα.
- 43. Υποθέτουμε ότι έχουμε μια ενεργή σύνδεση TCP στην οποία το μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης έχει φτάσει τα 24 KB όταν συμβαίνει ένα timeout. Αν το μέγιστο μέγεθος τεμαχίου (segment) είναι 1 KB και οι επόμενες 6 μεταδόσεις είναι επιτυχείς, τότε το παράθυρο θα έχει μέγεθος:**
- α) 13 KB.
 - β) 16 KB.
 - γ) 24 KB.
 - δ) 32 KB.
- 44. Το _____ είναι ένα πρωτόκολλο διανύσματος απόστασης, κατάλληλο για τη λειτουργία μικρών δικτύων.**
- α) RIP
 - β) OSPF
 - γ) BGP
 - δ) IGRP
- 45. Έστω ένα ημι-αμφίδρομο (half-duplex) πρωτόκολλο τύπου Ethernet το οποίο υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης 100 Mbps σε δίκτυο τοπολογίας αστέρα. Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από δύο κόμβους, οι οποίοι απέχουν 100 m από έναν επαναλήπτη (repeater). Αν υποθέσουμε ότι ο επαναλήπτης εισάγει μια καθυστέρηση 400 ns και ότι η ταχύτητα διάδοσης μέσα από το καλώδιο είναι $1,77 \times 10^8$ m/s, τότε το ελάχιστο μήκος πλαισίου που απαιτείται για να λειτουργήσει σωστά το δίκτυο είναι:**
- α) 64 bits.
 - β) 122 bits.
 - γ) 306 bits.
 - δ) 431 bits.
- 46. Σε ένα δίκτυο 802.11 το Σημείο Πρόσβασης (Access Point – AP) είναι ένα σύστημα το οποίο:**
- α) ασχολείται αποκλειστικά με την ασύρματη μετάδοση.
 - β) ασχολείται αποκλειστικά με τη μεταγωγή των πακέτων μεταξύ του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου.
 - γ) ασχολείται με την ασύρματη μετάδοση και με τη μεταγωγή των πακέτων μεταξύ του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου.
 - δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
- 47. Κάθε πακέτο (cell) ATM έχει μήκος:**
- α) 5 bytes.
 - β) 48 bytes.
 - γ) 50 bytes.
 - δ) 53 bytes.
- 48. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα ζεύγη καλωδίων που αποτελούν το UTP είναι συνεστραμμένα;**
- α) Για να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος του καλωδίου.
 - β) Για να αυξηθεί η ασφάλεια της επικοινωνίας.
 - γ) Για να ελαχιστοποιηθούν οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
 - δ) Για να μεγιστοποιηθεί το επιτρεπτό μήκος καλωδίου.

- 49. Ποιο είδος καλωδίου θα χρησιμοποιούσατε για την ένα προς ένα σύνδεση δύο μεταγωγέων που βρίσκονται σε κοντινό χώρο (χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας auto-sense);**
- α) Ορθό UTP.**
 - β) Ανάστροφο UTP.**
 - γ) Και τα δύο παραπάνω.**
 - δ) Εξαρτάται από το πόσο μεγάλη ταχύτητα διάδοσης θέλουμε να επιτύχουμε.**
- 50. Σε ποια από τις παρακάτω τεχνολογίες χρησιμοποιείται μόνο ημι-αμφίδρομη (half-duplex) μετάδοση;**
- α) Walkie-Talkie.**
 - β) Τηλέφωνο.**
 - γ) Frame Relay.**
 - δ) Wi-Fi.**
- 51. Το μήκος του καλωδίου μετάδοσης σε ένα δίκτυο υπολογιστών επηρεάζει:**
- α) την καθυστέρηση ουράς.**
 - β) την καθυστέρηση επεξεργασίας.**
 - γ) την καθυστέρηση μετάδοσης.**
 - δ) την καθυστέρηση διάδοσης.**
- 52. Το εύρος ζώνης του μέσου μετάδοσης σε ένα δίκτυο υπολογιστών επηρεάζει:**
- α) την καθυστέρηση ουράς.**
 - β) την καθυστέρηση επεξεργασίας.**
 - γ) την καθυστέρηση μετάδοσης.**
 - δ) την καθυστέρηση διάδοσης.**
- 53. Σε ένα δίκτυο μήκους 1 km το σήμα μεταδίδεται στο καλώδιο με ταχύτητα 200 m/μsec. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;**
- α) Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι 5 μsec.**
 - β) Η καθυστέρηση διάδοσης είναι 5 μsec.**
 - γ) Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι 0,2 μsec.**
 - δ) Η καθυστέρηση διάδοσης είναι 0,2 μsec.**
- 54. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για ασύρματη επικοινωνία;**
- α) To IEEE 802.3.**
 - β) To IEEE 802.11.**
 - γ) To WiMax.**
 - δ) To HiperLAN.**
- 55. Ποιο από τα παρακάτω είδη δικτύων χρησιμοποιεί μεταγωγή φυσικού κυκλώματος;**
- α) Τα δίκτυα ATM.**
 - β) Τα δίκτυα TCP.**
 - γ) Το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN).**
 - δ) Κανένα από τα παραπάνω.**
- 56. Ποια από τις παρακάτω τοπολογίες βασίζεται στην ύπαρξη ενός κεντρικού κόμβου που χρησιμεύει για τη σύνδεση των υπολοίπων;**
- α) Δακτυλίου (Ring).**
 - β) Αστέρα (Star).**
 - γ) Αρτηρίας (bus).**
 - δ) Τύπου δένδρου.**
- 57. Πώς αλλιώς είναι γνωστό το μοντέλο αναφοράς OSI;**
- α) Μοντέλο των 4 επιπέδων.**
 - β) Μοντέλο των 5 επιπέδων.**
 - γ) Μοντέλο των 6 επιπέδων.**
 - δ) Μοντέλο των 7 επιπέδων.**

58. Αναφορικά με την ανίχνευση λαθών, το πρωτόκολλο UDP:

- α) ανιχνεύει λάθη αλλά δεν τα διορθώνει.
- β) ανιχνεύει λάθη και τα διορθώνει εφόσον μπορεί.
- γ) ανιχνεύει λάθη και τα διορθώνει σε κάθε περίπτωση.
- δ) Δεν ανιχνεύει λάθη.

59. Έστω ένα κανάλι με εύρος ζώνης 64 kbps το οποίο συνδέει ένα δορυφόρο με έναν επίγειο σταθμό.

Θεωρούμε ότι η μετάδοση μέσω του συγκεκριμένου καναλιού είναι χωρίς σφάλματα και ότι η καθυστέρηση διάδοσης (Round Trip Time) είναι 270 msec. Μεταδίδονται πλαίσια των 512 bytes, ενώ τα πλαίσια ACK που επιστρέφουν θεωρούνται αμελητέου μεγέθους. Για το παραπάνω κανάλι, η μέγιστη ρυθμαπόδοση με χρήση παραθύρου μετάδοσης μήκους 127 είναι:

- α) 47,47 kbps.
- β) 56 kbps.
- γ) 64 kbps.
- δ) 128 kbps.

60. Στο TCP η επικοινωνία είναι:

- α) μονόδρομη.
- β) ημι-αμφίδρομη.
- γ) πλήρως αμφίδρομη.
- δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.

61. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες του TCP;

- α) Ο έλεγχος ροής.
- β) Ο έλεγχος συμφόρησης.
- γ) Η ανίχνευση συγκρούσεων.
- δ) Ο εντοπισμός λαθών στην επικεφαλίδα.

62. Κατά τη μετάδοση ενός IP πακέτου πού εγγράφεται η IP διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη;

- α) Στα δεδομένα (data) του IP πακέτου.
- β) Στην επικεφαλίδα (header) του IP πακέτου.
- γ) Στους πίνακες δρομολόγησης των ενδιάμεσων δρομολογητών (routers).
- δ) Σε κανένα από τα παραπάνω.

63. Έστω η IP διεύθυνση 192.146.26.52. Αν υποθέσουμε διευθυνσιοδότηση με βάση κλάσεις, η εν λόγω διεύθυνση ανήκει στην κλάση:

- α) A.
- β) B.
- γ) C.
- δ) D.

64. Έστω ο ακόλουθος πίνακας δρομολόγησης:

Υποδίκτυο	Διευθύνσεις
A	194.24.0.0/21
B	194.24.8.0/22
Γ	194.24.16.0/20
Δ	Όλες οι άλλες διευθύνσεις

Αν στο δρομολογητή φτάσει πακέτο με διεύθυνση προορισμού 194.24.13.128, τότε θα δρομολογηθεί προς το υποδίκτυο:

- α) A.
- β) B.
- γ) Γ.
- δ) Δ.


65. Ένα δίκτυο έχει μάσκα υποδικτύου ίση με 255.255.248.0. Σε αυτό το υποδίκτυο μπορεί να ανατεθεί IP διεύθυνση σε _____ υπολογιστές.

- α) 2.048
- β) 4.096
- γ) 255
- δ) 512

66. Έστω ένα IP πακέτο μήκους 4000 bytes το οποίο διέρχεται μέσα από διάφορα δίκτυα με Μέγιστη Μονάδα Μετάδοσης (MTU) μεγαλύτερη ή ίση του 4000. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής του διέρχεται από ένα υποδίκτυο με MTU ίση με 1500 bytes, οπότε και κατατέμνεται σε _____ πακέτα.

- α) 2
- β) 3
- γ) 4
- δ) 5

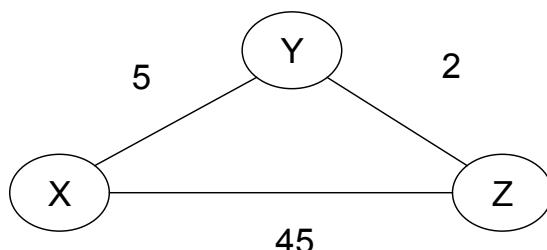67. Έστω ότι στη δικτυακή τοπολογία του ακόλουθου σχήματος το κόστος της διαδρομής μεταξύ των κόμβων X και Y αλλάζει από 5 σε 70.



Με δεδομένο ότι για την ενημέρωση των σχετικών πινάκων δρομολόγησης χρησιμοποιείται πρωτόκολλο Distance Vector, ο πίνακας δρομολόγησης του κόμβου Z θα έχει ενημερωθεί επιτυχώς σε:

- α) 5 βήματα.
- β) 10 βήματα.
- γ) 15 βήματα.
- δ) περισσότερα από 15 βήματα.

68. Η εντολή ping είναι μέρος του πρωτοκόλλου:

- α) IP.
- β) TCP.
- γ) UDP.
- δ) ICMP.

69. Το Hub (διανομέας) είναι μια δικτυακή συσκευή μέσω της οποίας διασυνδέονται οι υπολογιστές ενός οποιουδήποτε δικτύου. Ο διανομέας είναι απλά μια συσκευή που _____ το σήμα που λαμβάνει.

- α) αγνοεί
- β) αντιστρέφει
- γ) επαναλαμβάνει
- δ) επιστρέφει μόνο στον αποστολέα

70. Το IEEE 802.11 είναι:

- α) ένα σύνολο από πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών οι οποίες ανήκουν σε οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
- β) ένα σύνολο από πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών οι οποίες ανήκουν σε οποιαδήποτε ασύρματα δίκτυα.
- γ) ένα σύνολο από πρότυπα για την επικοινωνία μεταξύ συσκευών οι οποίες ανήκουν σε ασύρματα τοπικά δίκτυα.
- δ) τίποτε από τα παραπάνω.